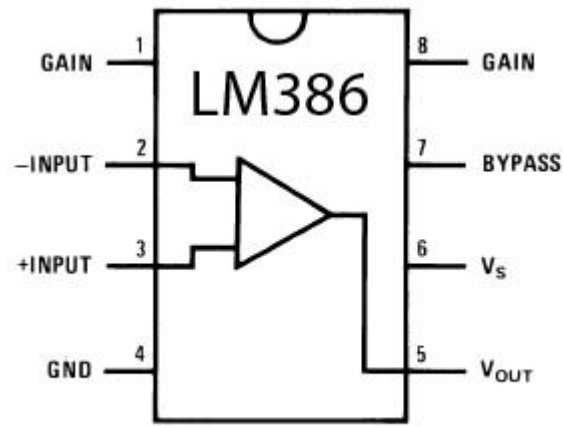



Schematic of the LM386 Audio Amplifier:



www.electroniccircuits.com

Schematic of the amplifier circuit:

## Amplifier with Gain = 50

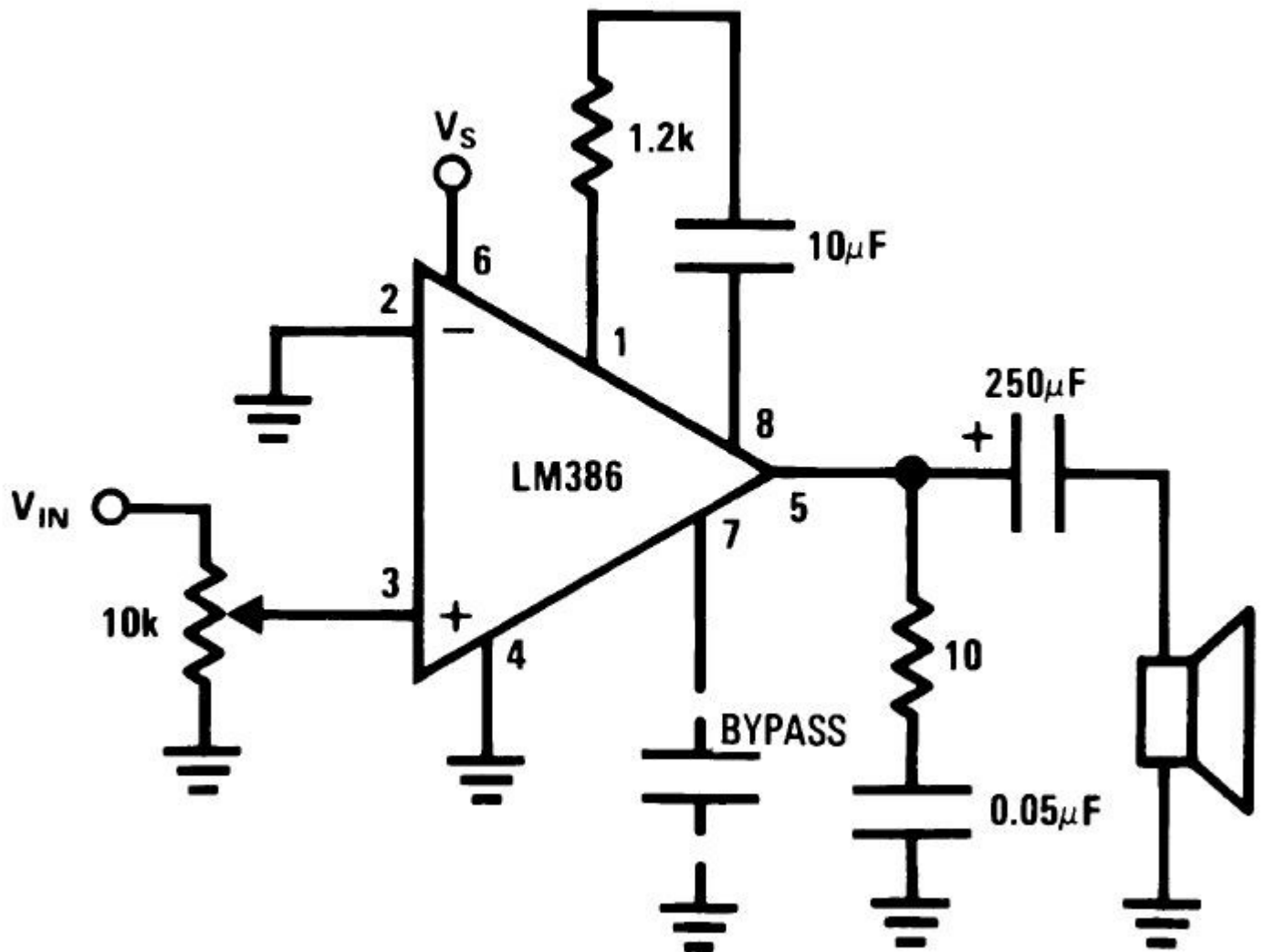

([http://circuits.sci-toys.com/LM386\\_audio\\_amplifier](http://circuits.sci-toys.com/LM386_audio_amplifier))